

## Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"

## Центр дистанционного обучения

Группа МИ-12-1д

Товмасян Владимир Вячеславович

Электротехника  
Контрольная работа № 1

1. 1. Параметры схемы (рис.2.1):  $E_1=18$  В,  $E_2=5$  В,  $E_3=5$  В,  $E_4=10$  В,  $E_5=3$  В,  $R_1=1$  Ом,  $R_2=2$  Ом,  $R_3=1$  Ом,  $R_4=1$  Ом,  $R_5=1$  Ом,  $R_6=5$  Ом.

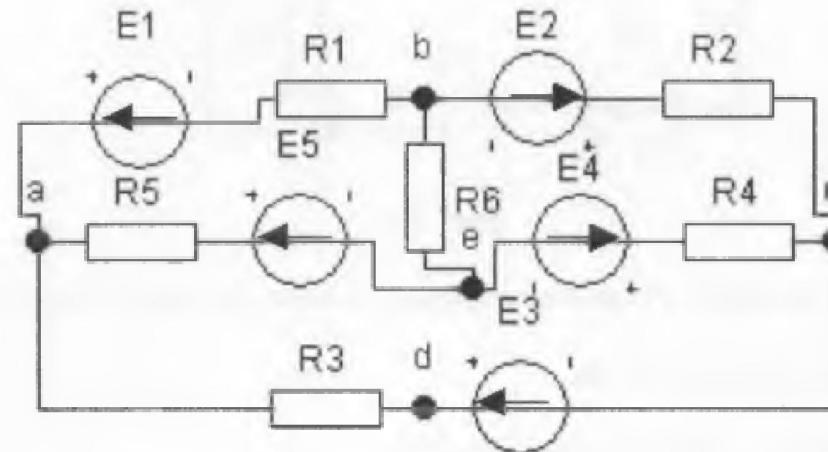


Рис. 2.1

- 1) Определить токи во всех ветвях по законам Кирхгофа?
- 2) Составить баланс мощностей.
- 3) Выявить какие э.д.с. являются источниками энергии, а какие потребителями и почему.

4) Построить потенциальную диаграмму для контура abcda.

2. 1. Параметры схемы (рис.2.2):  $E_1=120$  В,  $E_2=60$  В,  $E_3=140$  В,  $R_1=1$  Ом,  $R_2=0,5$  Ом,  $R_3=0,4$  Ом,  $R_4=R_5=R_6=6$  Ом.

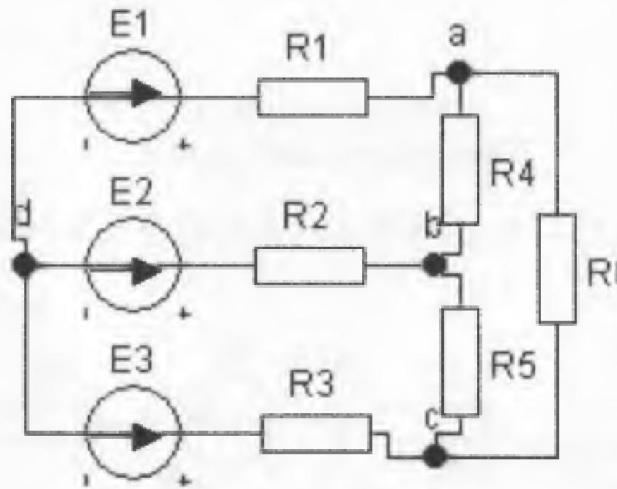


Рис. 2.2

1) Определить токи в ветвях схемы методом узлового напряжения (преобразовать треугольник abc в звезду).

2) Составить баланс напряжений для контура abcda.

3) Определить мощность, потребляемую приемниками энергии.

3. 2. Параметры схемы (рис.5.3):  $U_{ab}=230$  В,  $R_1=0,5$  Ом,  $X_1=0,6$  Ом,  $L_2=38,2$  мГн,  $C_1=796$  мкФ,  $R_2=6$  Ом,  $R_3=16$  Ом,  $C_2=265,4$  мкФ,  $f=50$  Гц.

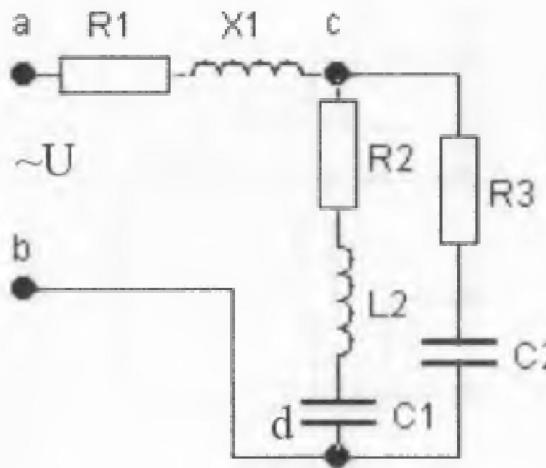


Рис. 5.3

- 1) Рассчитать все токи и действующее значение напряжения  $U_{cd}$ ?
  - 2) Составить баланс мощностей.
  - 3) Построить векторную диаграмму токов и напряжений.
  - 4) Повысить коэффициент мощности участка cd до 0,95 включением параллельно участку cd дополнительного конденсатора С.
4. 2. В трехфазную четырехпроводную сеть с линейным напряжением  $U_L=220$  В подключена нагрузка, соединенная по схеме рис. 4.4, где  $R_c = 10$  Ом,  $X_a = 12,7$  Ом,  $X_b = 10$  Ом,  $R_0=0$ .

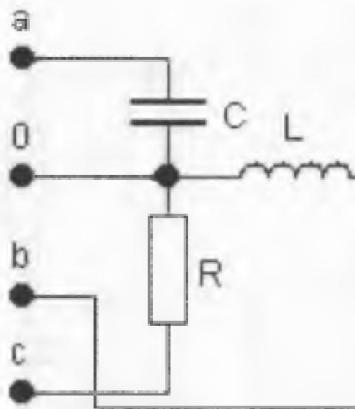


Рис. 4.4

- 1) Определить токи в фазах и ток в нулевом проводе?
- 2) Рассчитать полную, активную и реактивную мощности, потребляемые из сети?
- 3) Построить топографическую диаграмму токов и напряжений.

5. 2. В сеть трехфазного тока с линейным напряжением  $U_L=220$  В, 50 Гц включена симметричная активно-индуктивная нагрузка, соединенная по схеме треугольник. Полное сопротивление каждой фазы  $Z_\phi = 22$  Ом и коэффициент мощности  $\cos \phi = 0,6$ .

- 1) Определить активное и индуктивное сопротивления нагрузки, фазные и линейные токи.
- 2) Составить баланс мощностей.
- 3) Построить топографическую диаграмму токов и напряжений.

Составитель: доц. каф. электротехники и МПЭ Фединцев В.Е.